

# Referat über die Logikbausteine

Ugur Sahin  
Gruppe 3 Würfel  
11.11.14

# Gliederung


- Die Logikfamilien
- Die elementaren Logikbausteine
  - AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR
  - Gatterlaufzeiten (reale und ideale) am Beispiel Inverter
- Beispiel (7-segment-Anzeige)
  - Schaltnetz für das Segment f

**Was ist Logik?**

# Logikfamilien

## TTL-Familie

- 74er Reihe

 

## CMOS-Familie








- 40er Reihe











Präfix	Temperaturbereich	Bezeichnung
74'	0 °C bis +70 °C	kommerziell
84'	-40 °C bis +85 °C	industriell
54'	-55 °C bis +125 °C	militärisch

<http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx>

# Die elementaren Logikbausteine

       Funktion	Wahrheitstabelle	Logikgleichung	ANSI-Symbol (alt)	DIN-Symbol (alt)	DIN-Symbol															
AND	<table border="1"> <thead> <tr> <th><math>x_1</math></th> <th><math>x_2</math></th> <th><math>y</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	$x_1$	$x_2$	$y$	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	$y = x_1 \wedge x_2$ $y = x_1 \cdot x_2$			
$x_1$	$x_2$	$y$																		
0	0	0																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
OR	<table border="1"> <thead> <tr> <th><math>x_1</math></th> <th><math>x_2</math></th> <th><math>y</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	$x_1$	$x_2$	$y$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	$y = x_1 \vee x_2$ $y = x_1 + x_2$			
$x_1$	$x_2$	$y$																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		
NAND	<table border="1"> <thead> <tr> <th><math>x_1</math></th> <th><math>x_2</math></th> <th><math>y</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	$x_1$	$x_2$	$y$	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$y = \overline{x_1 \cdot x_2}$			
$x_1$	$x_2$	$y$																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		

# Die elementaren Logikbausteine

        Funktion	Wahrheitstabelle	Logikgleichung	ANSI-Symbol (alt)	DIN-Symbol (alt)	DIN-Symbol															
NOR	<table border="1"> <thead> <tr> <th><math>x_1</math></th> <th><math>x_2</math></th> <th><math>y</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	$x_1$	$x_2$	$y$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	$y = \overline{x_1 + x_2}$			
$x_1$	$x_2$	$y$																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	0																		
XNOR (Äquivalenz)	<table border="1"> <thead> <tr> <th><math>x_1</math></th> <th><math>x_2</math></th> <th><math>y</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	$x_1$	$x_2$	$y$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	$y = x_1 \oplus x_2 = \overline{x_1 \cdot x_2} + \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}}$			
$x_1$	$x_2$	$y$																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
XOR (Antivalenz)	<table border="1"> <thead> <tr> <th><math>x_1</math></th> <th><math>x_2</math></th> <th><math>y</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	$x_1$	$x_2$	$y$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$y = x_1 \oplus x_2 = \overline{x_1 \cdot x_2} + \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}}$			
$x_1$	$x_2$	$y$																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		

# Ideale und reale Gatter



## Verhalten logischer Gatter

- Nur zwei Spannungspegel: **high (H)** und **low (L)**
- 1 und 0 werden den unterschiedlichen Spannungswerten zugeteilt
- Positive Logik: wenn 1 an hoher Spannung anliegt
- Negative Logik: wenn 0 an hoher Spannung anliegt

Spannung	Pegel	Logischer Zustand	
		positive Logik	negative Logik
$\approx 5V$	H	1	0
$\approx 0V$	L	0	1


Abb.: Zuordnung logischer Zustände zu den unterschiedlichen Spannungspegeln

# Ideale und reale Gatter

  


- Übertragungskennlinie kennzeichnet das Amplitudenverhalten eines Inverters
- Reale Kennlinie berücksichtigt die Laufzeit
- Laufzeit abhängig von Temperatur und fertigungsbedingte Streuung

# Ideale und reale Gatter

 

- Zusätzliches Bauteil verzögert Laufzeit an oberem AND-Gatter
  - Signal  $y_1$  kommt mit Verzögerung  $t_0$  gegenüber  $y_2$  am OR-Gatter an


# Beispiel: 7-segment-Anzeige

 

Dez	D	C	B	A	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

# Beispiel: 7-segment-Anzeige

 


D	C	B	A	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

# Beispiel: 7-segment-Anzeige

 

D	C	B	A	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

# Beispiel: 7-segment-Anzeige

 

**f =**

# Beispiel: 7-segment-Anzeige

	A				
	0	0	1	0	
B	x	x	x	x	
	1	x	x	1	D
	0	1	1	1	
		C			

$$f = \neg A * C$$

# Beispiel: 7-segment-Anzeige

	A			
	0	0	1	0
B	x	x	x	x
	1	x	x	1
	0	1	1	1
		C		D

$$f = \neg A * C + \neg A * \neg D$$

# Beispiel: 7-segment-Anzeige

	A				
	0	0	1	0	
B	x	x	x	x	
	1	x	x	1	D
	0	1	1	1	
	C				


$$f = \neg A * C + \neg A * \neg D + C * \neg B$$

# Beispiel: 7-segment-Anzeige

	A				
	0	0	1	0	
B	x	x	x	x	
	1	x	x	1	D
	0	1	1	1	
	C				

$$f = \neg A * C + \neg A * \neg D + C * \neg B + D$$

# Beispiel: 7-segment-Anzeige

 

Vielen Dank  
für Eure  
Aufmerksamkeit!!

= )

# Quellen

- cmos foto: <http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.twistywristarcade.com%2F%2F12-category%2F4000-series-cmos-.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.twistywristarcade.com%2F12-4000-series-cmos-&h=150&w=500&tbid=Hy6R0Tu1yI98xM%3A&zoom=1&docid=bpZTveb6VBqOyM&ei=qIxeVLK6J42rPKuYgZgl&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=1730&page=3&start=47&ndsp=28&ved=0COgBEK0DMEA>
- temperaturtabelle/7400: <http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie>
- ideal/real: [http://books.google.de/books?id=UEApBAAAQBAJ&pg=PA34&lpg=PA34&dq=ideale+und+reale+und+gatter&source=bl&ots=vjJT80xqoG&sig=\\_I6E0nYi25fpBv1wWOrHILWMX0g&hl=de&sa=X&ei=cfNdVN-fDMKCPfO6gdgL&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false](http://books.google.de/books?id=UEApBAAAQBAJ&pg=PA34&lpg=PA34&dq=ideale+und+reale+und+gatter&source=bl&ots=vjJT80xqoG&sig=_I6E0nYi25fpBv1wWOrHILWMX0g&hl=de&sa=X&ei=cfNdVN-fDMKCPfO6gdgL&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false)
- logikfamilien: <http://www.techniklexikon.net/d/logikfamilien/logikfamilien.htm>
- <http://www.dieelektronikerseite.de/Lectons/Logikfamilien%20-%20Gleich%20und%20doch%20verschieden.htm>
- <http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Logikfamilie.html>
- <http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx>
- <http://books.google.de/books?id=yL8hBAAAQBAJ&pg=PA509&lpg=PA509&dq=gatterlaufzeit+inverter&source=bl&ots=MQ58Ff8o4k&sig=XL2qgUZFD0B8EzN8LVboV3ViVVA&hl=de&sa=X&ei=3vxdVMeaFsLJOcilgNgC&ved=0CFEQ6AEwBA#v=onepage&q=gatterlaufzeit%20inverter&f=false>
- [https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/pluginfile.php/183113/mod\\_label/intro/02\\_Verarbeitung\\_Binaerer\\_Signale.pdf](https://www.isis.tu-berlin.de/2.0/pluginfile.php/183113/mod_label/intro/02_Verarbeitung_Binaerer_Signale.pdf) / Seite 5-6
- <http://www.twyman.org.uk/Fonts/7%20Seq.jpg>