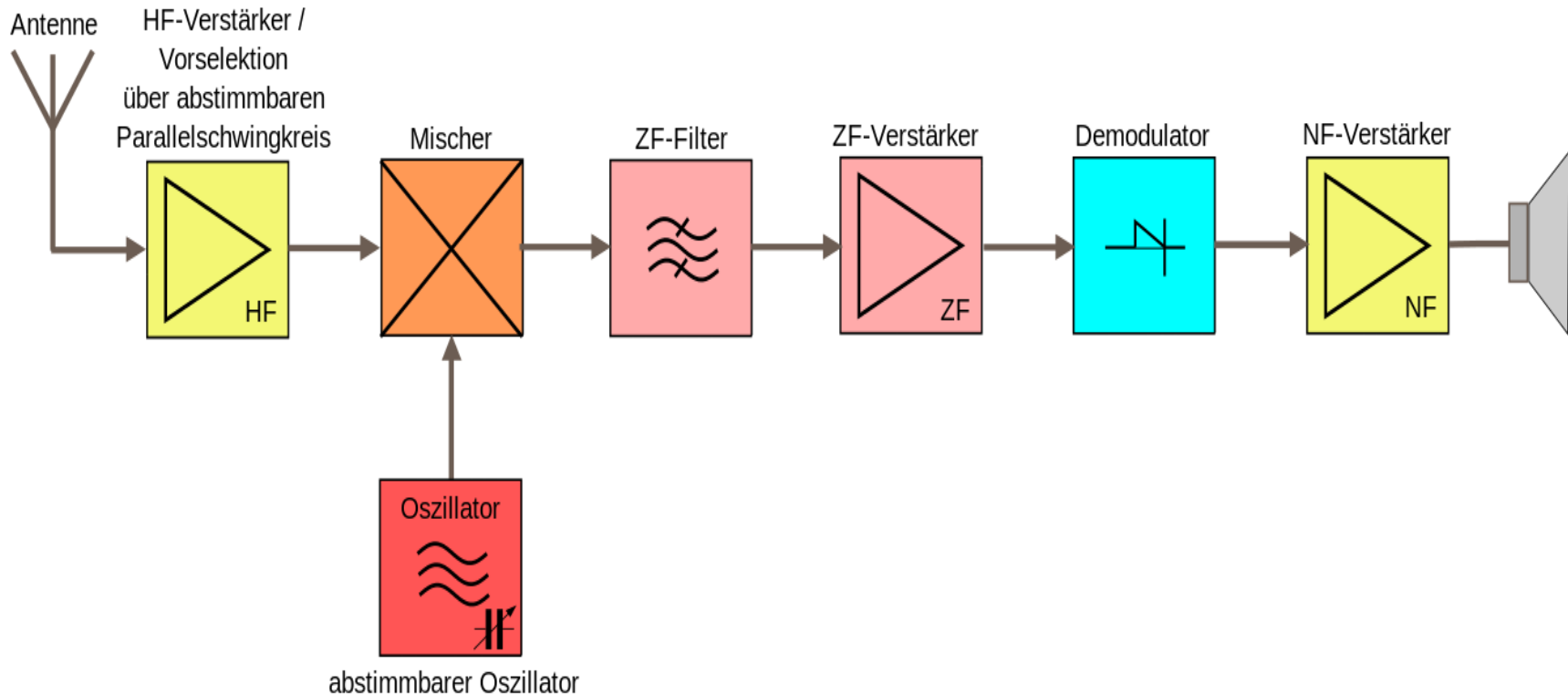


Phase-Locked-Loop (PLL) Phasenregelkreis

Gliederung


- ▶ BSB Radio
- ▶ BSB PLL
 - VCO
 - XO
 - Divider
 - PD
 - Loop-Filter
- ▶ PLL als IC

BSB Radio (Überlagerungsempfänger)




Quelle: Wikipedia – Überlagerungsampfänger

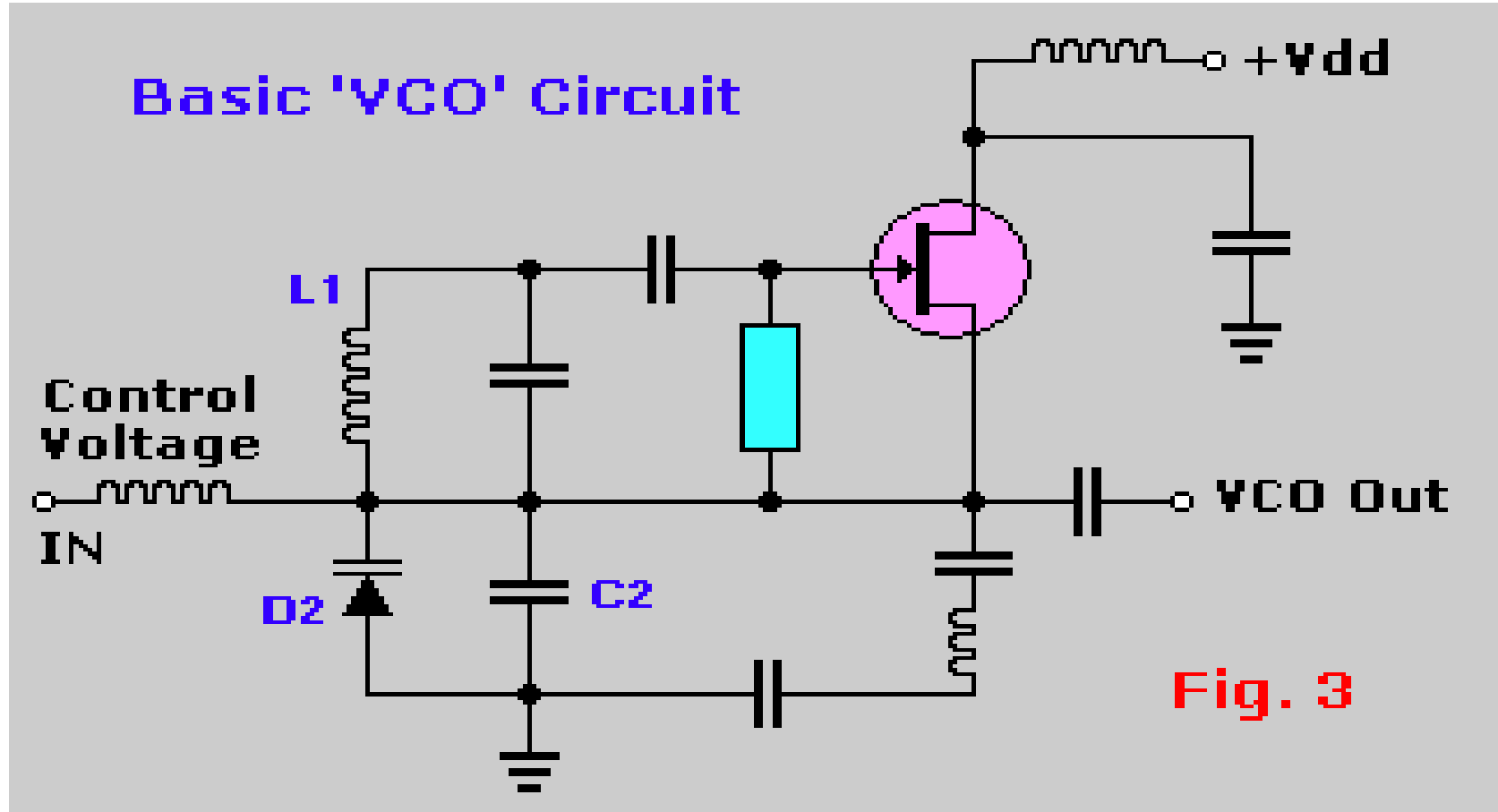Spannungsgesteuerter Oszillator (*Voltage Controlled Oscillator VCO*)




Quelle: sentex.ca - PLL

BSB Phasenregelkreis (PLL)

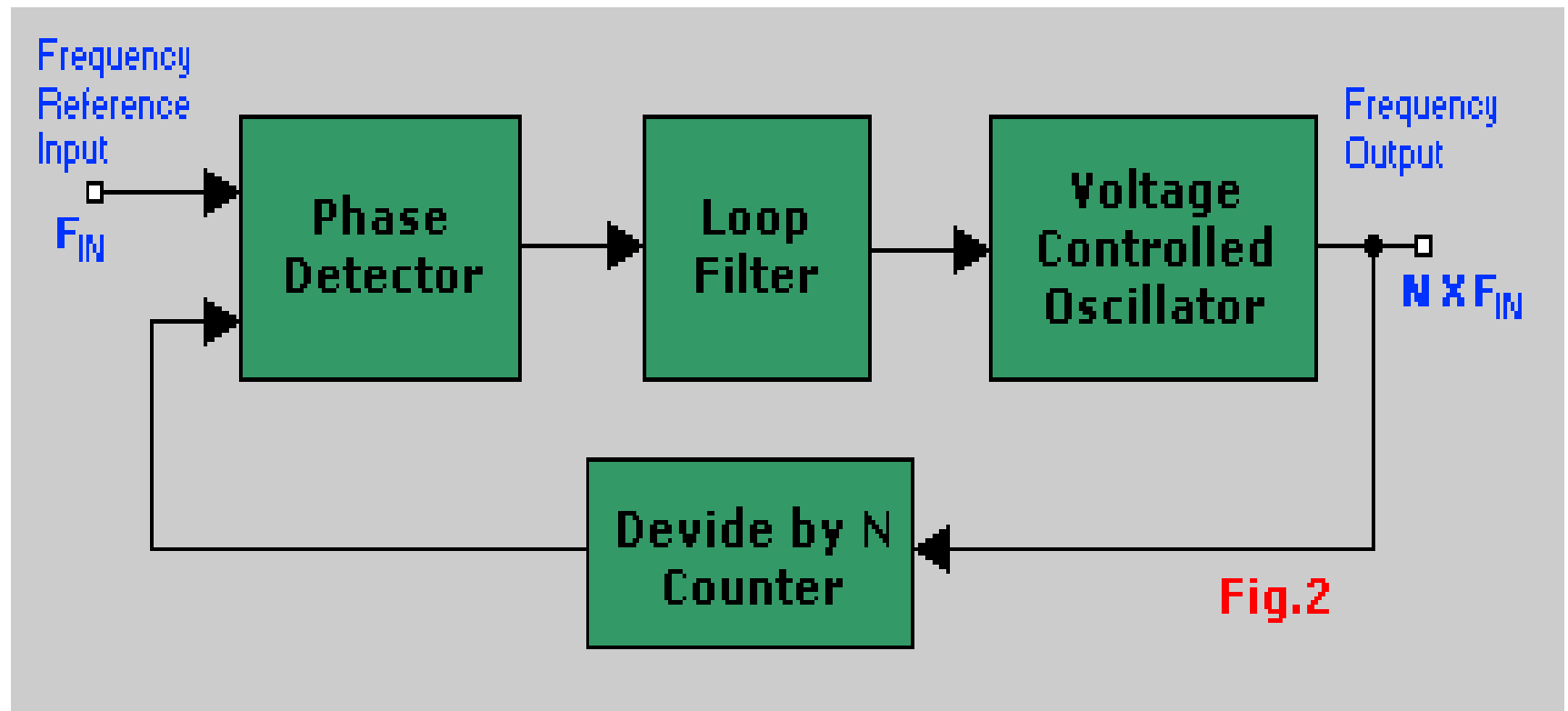


Quelle: sentex.ca – PLL

Quarzoszillator (XO)

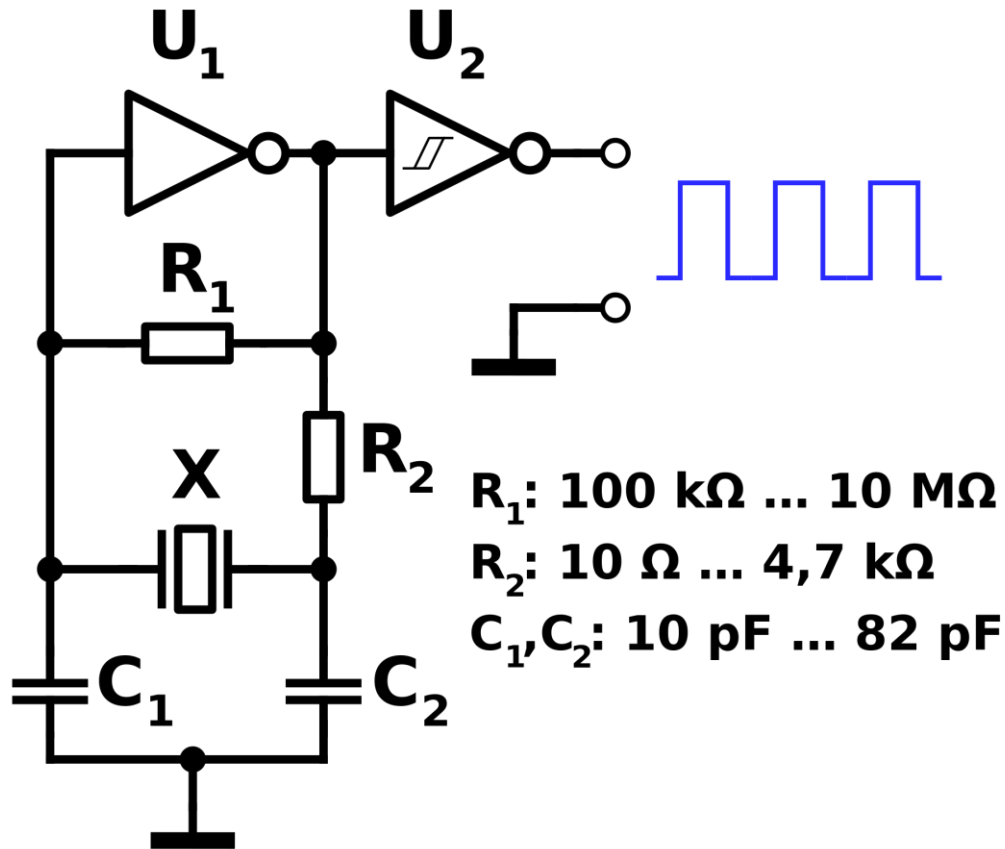


Quelle: Wikipedia – Quarzoszillator

PLL Frequenzbeispiel

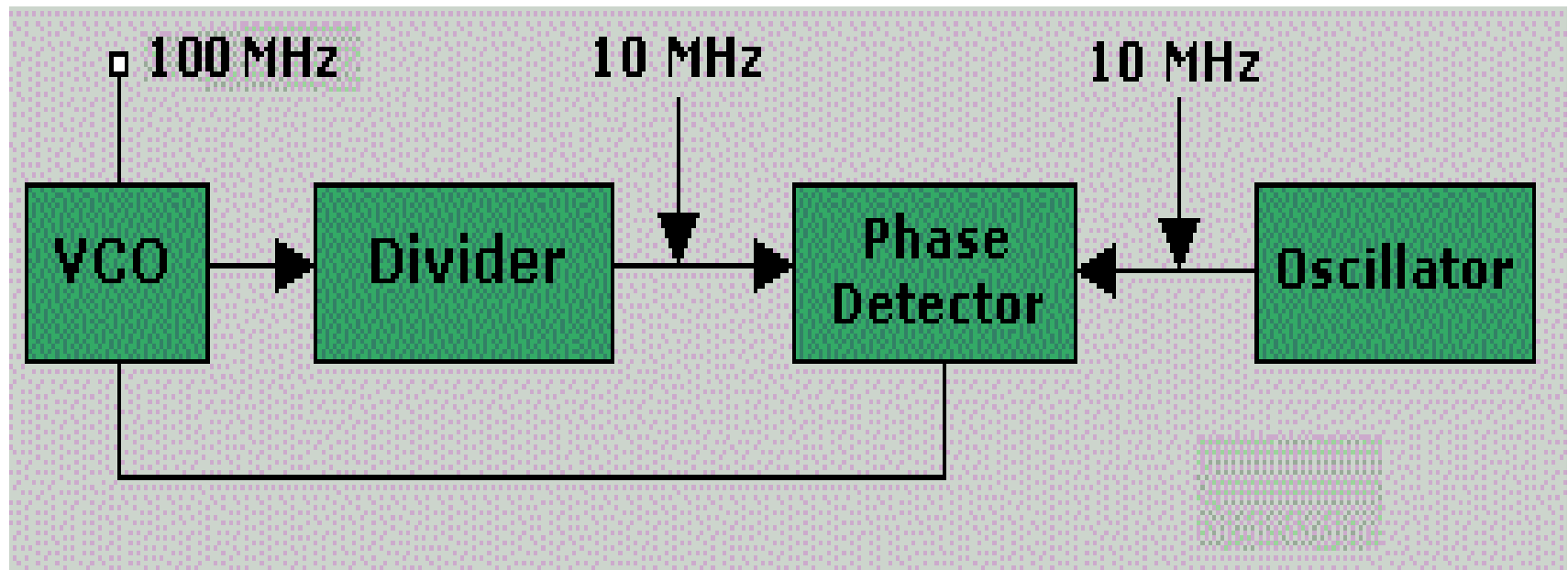


Quelle: sentex.ca – PLL

Phasendetektor (PD)

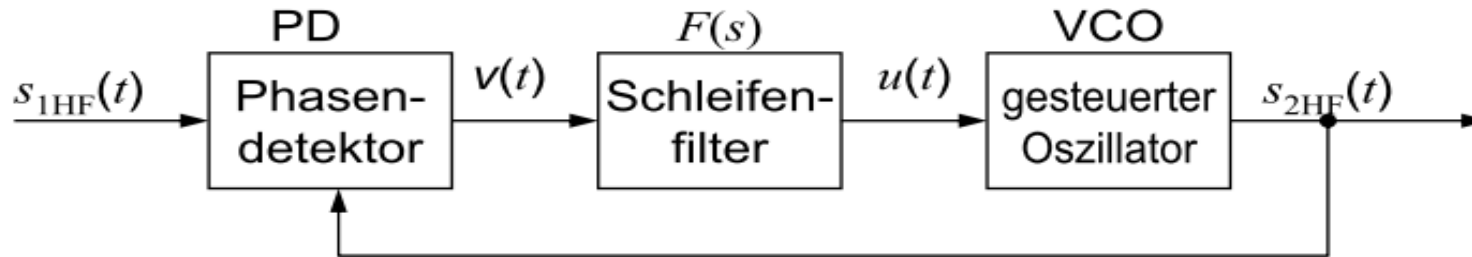

$$s_{1HF}(t) = A_1 \sin(\omega_0 t + \varphi_1(t)) + w_{HF}(t)$$
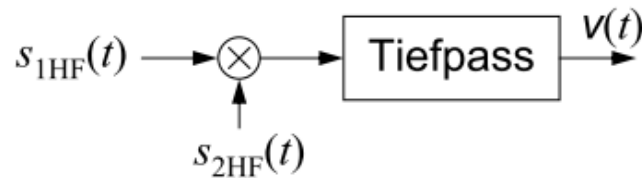
$$s_{2HF}(t) = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2(t))$$




$$s_{1HF}(t) \cdot s_{2HF}(t) = A_1 A_2 \sin(\omega_0 t + \varphi_1(t)) \cos(\omega_0 t + \varphi_2(t))$$

Additionstheorem aus der Trigonometrie: $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta))$


$$s_{1HF}(t) \cdot s_{2HF}(t) = \frac{A_1 A_2}{2} (\sin(\varphi_1(t) - \varphi_2(t)) + \sin(2\omega_0 t + \varphi_1(t) + \varphi_2(t)))$$

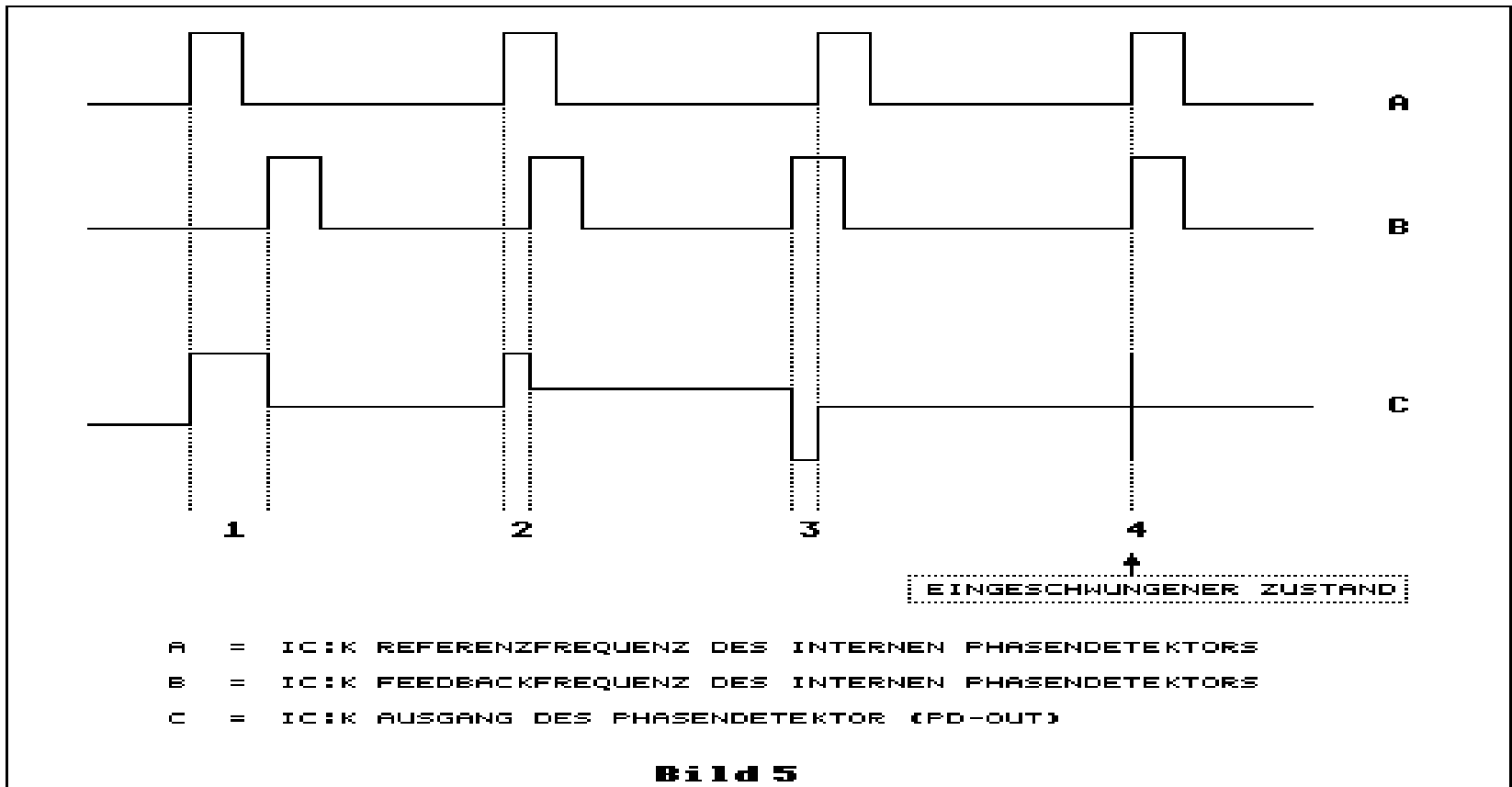Synchronisierung in Phase und Frequenz im PD





Quelle: elektronik-kompendium.de – PLL

Schleifenfilter (Loop Filter)

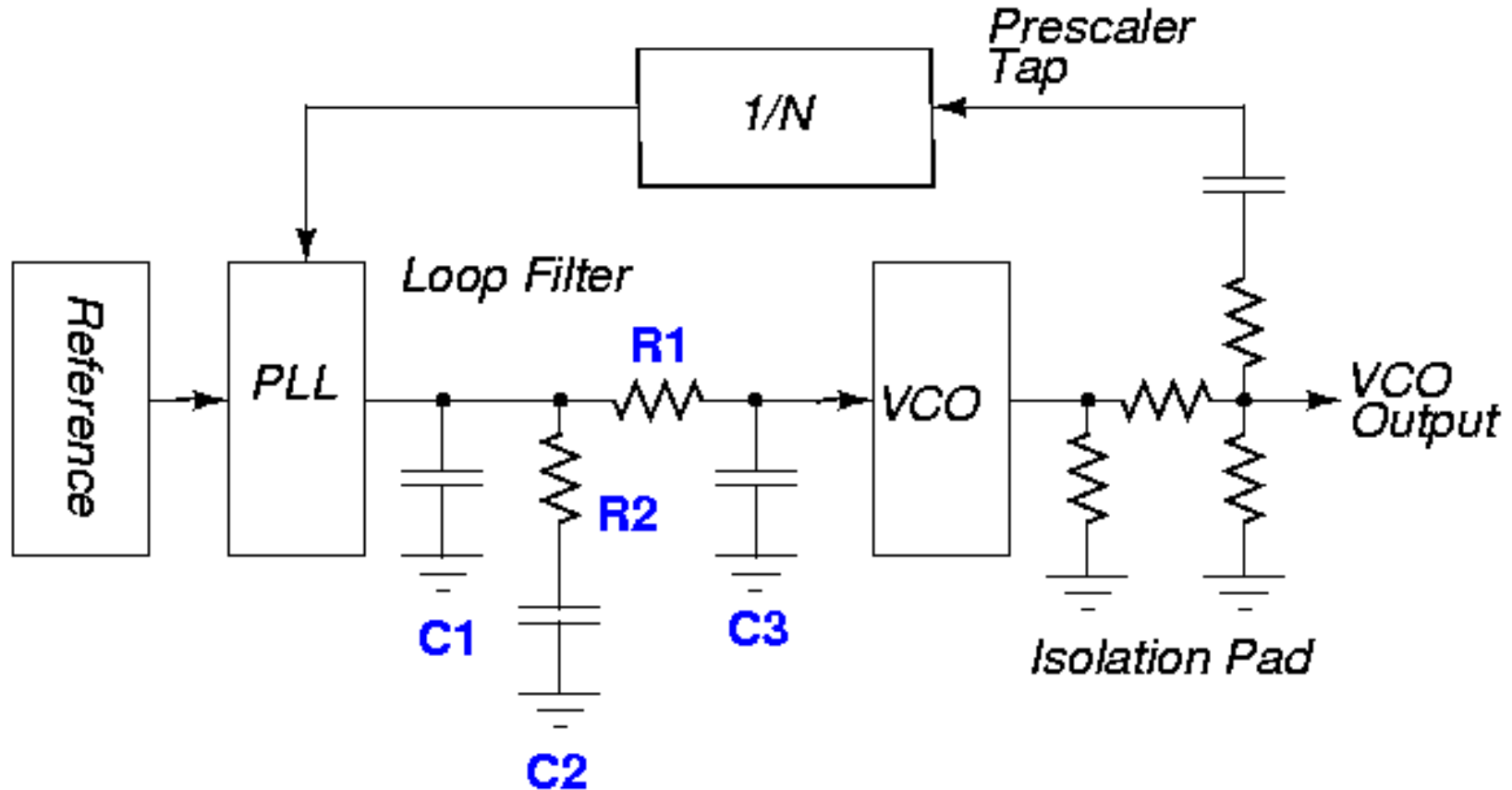

Quelle: wetnet.net – Loop Filter

PLL als Integrierte Schaltung (IC)

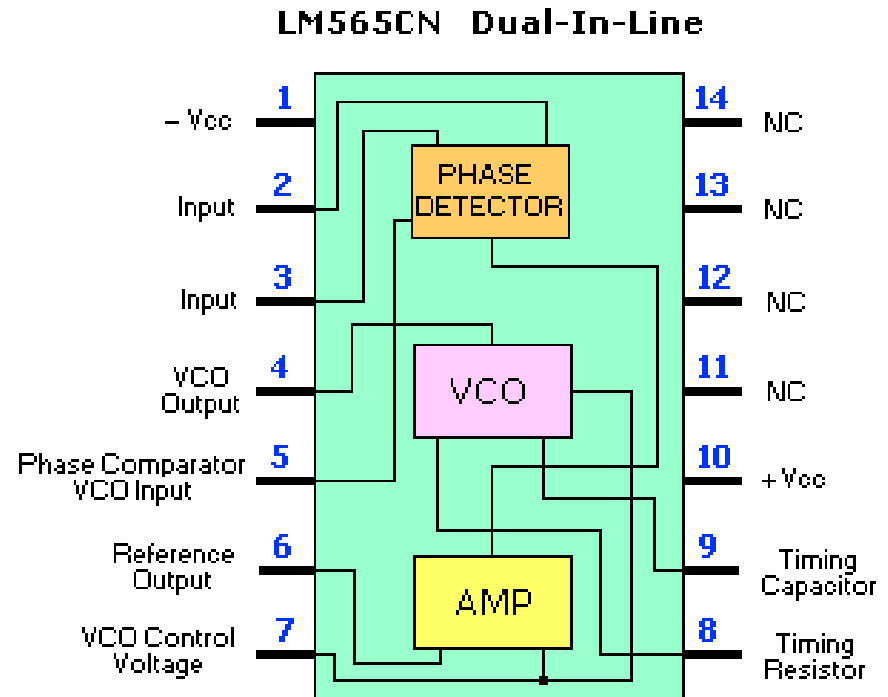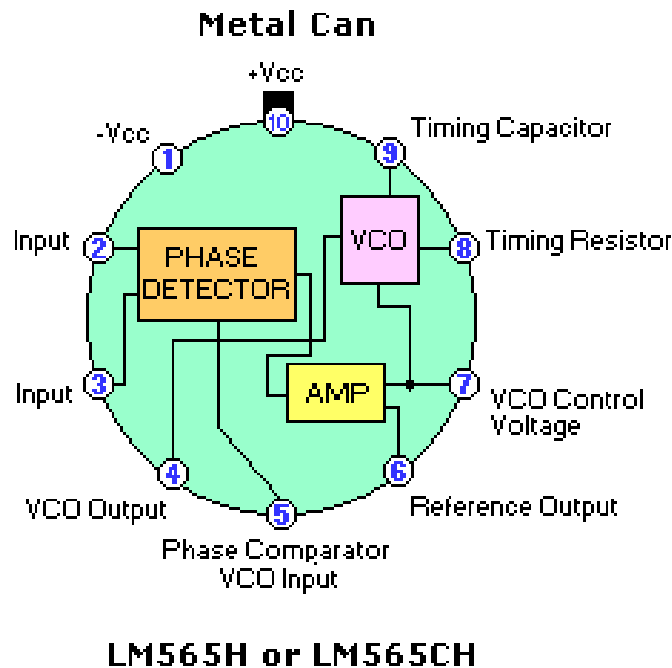

Quelle: sentex.ca – PLL

Quellen

- ▶ <http://www.dj4uf.de>
- ▶ <http://www.elektronik-kompendium.de>
- ▶ <http://www.sentex.ca>
- ▶ Wikipedia
 - Quarzoszillator
 - Überlagerungsempfänger
 - Phasenregelkreis
 - Geradeausempfänger
 - VCO
 - Frequenzmodulation

Ende

- ▶ Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit !