

NE555 Timer-IC

Allgemeines [1]

- 1971 von US-Firma Signetics auf den Markt gebracht, entworfen von Hans Camenzind
- Ursprünglich auf bipolarer Basis, später um CMOS-Version erweitert
- Bis heute weltweit eines der erfolgreichsten ICs aller Zeiten

Anschlüsse und interner Aufbau [2]

<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf> (S. 3)

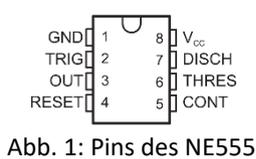


Abb. 1: Pins des NE555

Pin	Beschreibung
1: GND	Ground (logisch Low)
2: TRIG	Startet Zeitintervall und zieht OUT auf High , wenn TRIG < 1/2 CONT
3: OUT	Ausgang, entweder High (VCC) oder Low (GND)
4: RESET	Zieht OUT und DISCH Low wenn GND anliegt
5: CONT	Interner Spannungsteiler liefert 2/3 VCC, Komparatoreingang
6: THRES	Stoppt Zeitintervall und zieht OUT und DISCH Low , wenn THRES > CONT
7: DISCH	Ausgang mit offenem Kollektor zur Entladung eines Kondensators
8: VCC	Versorgungsspannung von 4,5 V bis 16 V (logisch High)

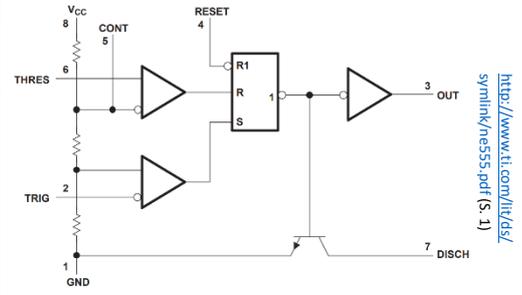


Abb. 2: Schaltungsaufbau des NE555

Realisierung von Kippstufen [3]

Monostabile Kippstufe	Bistabile Kippstufe	Astabile Kippstufe
<p>Abb. 3: Schaltplan (monostabil)</p>	<p>Abb. 4: Schaltplan (bistabil)</p>	<p>Abb. 5: Schaltplan (astabil)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Liefert am Ausgang einen Rechteckimpuls der Dauer $T = \ln(3)RC$ - Eingeschwungener Zustand: TRIG High, DIS und THR auf Low - TRIG auf Low \rightarrow OUT High, C wird über R aufgeladen - Nach T ist $THR > 2/3 VCC \rightarrow$ OUT Low, C entladen 	<ul style="list-style-type: none"> - Setzt den Ausgang konstant High oder Low - Nutzung des internen SR-Flip-Flops - TRIG Low \rightarrow OUT High (Set) - RESET Low \rightarrow OUT Low (Reset) 	<ul style="list-style-type: none"> - Liefert ein Rechtecksignal mit der Periodendauer $T = \ln(2)(R1 + 2 R2) C$ - TRIG < 1/3 VCC \rightarrow OUT High - C wird über $R1 + R2$ auf 2/3 VCC aufgeladen - THR > 2/3 VCC \rightarrow OUT Low - DIS auf Low, C wird über R2 entladen bis auf 1/3 VCC - TRIG < 1/3 VCC \rightarrow OUT High - C wird über $R1 + R2$ aufgeladen ...

Verwendung

- Zeitschaltung, Oszillator/Taktgeber, Schmitt-Trigger, Zustandsspeicher (Flip-Flop), Impulsgeber

Quellen

[1] <https://spectrum.ieee.org/tech-history/silicon-revolution/chip-hall-of-fame-signetics-ne555>

H. Camenzind (2005): Designing Analog Chips, S. 11-3 (http://www.designinganalogchips.com/_count/designinganalogchips.pdf)

[2] Texas Instruments: NE555 Datasheet (<http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf>)

[3] <https://elektroniktutor.de/analogverstaerker/timer555.html>