

Spannungsgesteuerter Oszillator

für die Anwendung in einem Synthesizer

1. Allgemeines über Oszillatoren

1.1 Spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCO)

1.2 Warum VCO für Synthesizer?

2. Unser Oszillator

2.1 Die Schaltung

2.2 Funktionsweise

Phase 1

Phase 2

2.3 Dimensionierung

3. Schlussbetrachtung

Quellen



