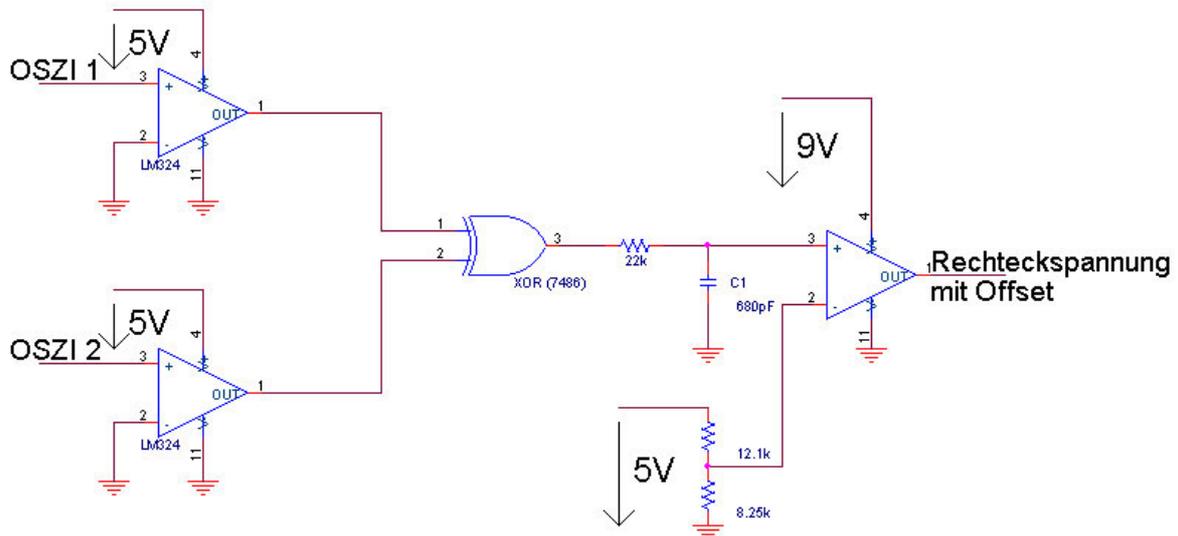


27.11.02


Entwicklung der Kompletten Schaltungen

Mischer



Der Spannungsteiler wird benötigt, um dem OP eine Vergleichsspannung von 2V zu liefern, der maximale Wert des Signal beträgt 4V, der minimale 0V. Der Tiefpass wandelt die Rechteckspannung in eine Sinusspannung, die vom OP wieder in eine Rechteckspannung verwandelt wird. Durch den Anschluss von 9V an den OP wird das Ausgangssignal verstärkt.

CD/CD-Konverter

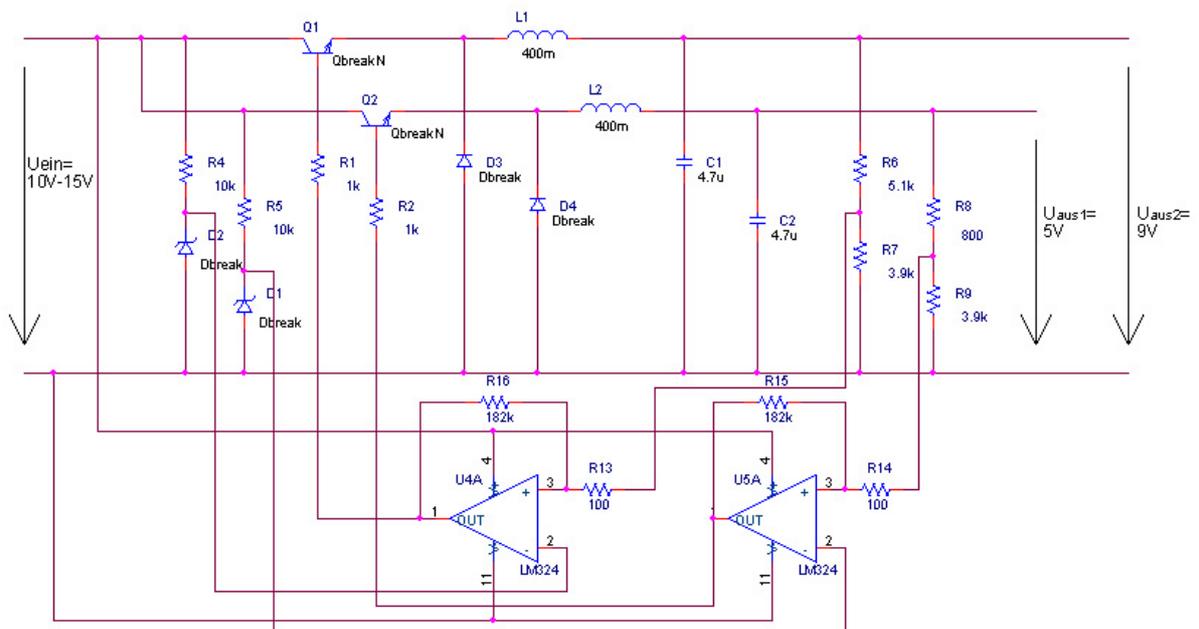

Trafo

