
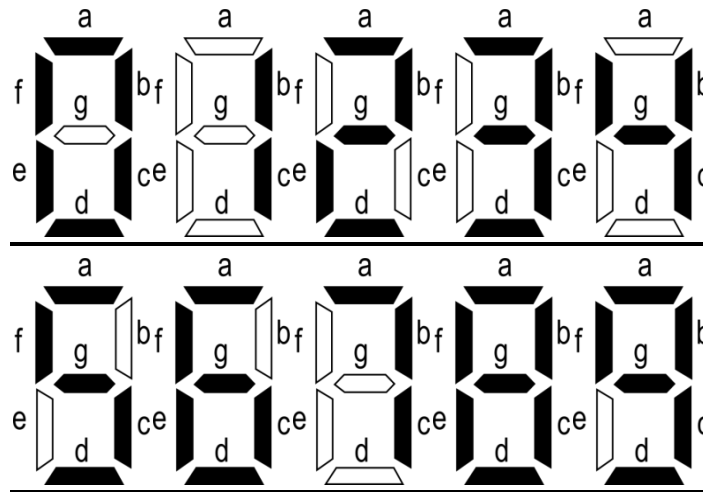


Handout – 7-Segment-Anzeige

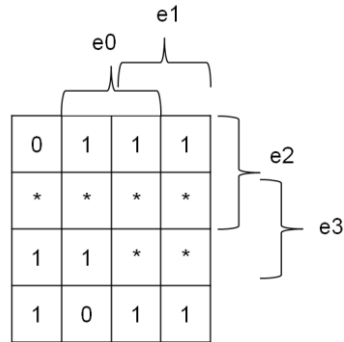

Ansteuern von Segment a:

- KV für Segment a:



$$a = e1V(e3\wedge\bar{e1})V(e0\wedge e2)V(\bar{e0}\wedge\bar{e2})$$

Auslesen:

Ansteuerbare Buchstaben

