# Systematische Fehlersuche

Hendrik Boerma

## Gliederung

- Erste Schritte
- Systematische Fehlersuche
- Fehler innerhalb der Baugruppe
- Methoden zur Fehlersuche
- Häufige Fehlerursachen
- Bauteile
- Fehlerhafte Lötstellen

#### **Erste Schritte**

- Prüfung mit den Sinnen
- Informationsbeschaffung
  - Blockschaltbild
  - Schaltplan
  - Sollwerte der Schnittstellen
- Multimeter und Oszilloskop bereithalten

## Systematische Fehlersuche

- Schaltung verstehen
- Fehlerbereich eingrenzen
  - Testsignale einsetzen
  - Signalfluss zeitweise auftrennen
    - IC entfernen
    - Bauelemente auslöten
    - · Leiterbahn durchtrennen
- Fehler in





ieren

Quelle: http://service.projektlabor.tu-berlin.de/onlinekurs/fehlersuche/sites/prolab.tu-berlin.de.onlinekurs.fehlersuche/files/Fehlersuche.pdf

## Fehler innerhalb der Baugruppe

- Sichtkontrolle
- Spannungsversorgung
- Messung des Signalflusses
- Prüfung der Bauelemente
- Bauelementewerte prüfen
- ICs prüfen

#### Methoden zur Fehlersuche

- Kalte Methode
- Klopfende Methode
- Systematische Methode
- V-Methode
- Vergleich
- Oszilloskop


## Häufige Fehlerursachen

- Spannungsversorgung
  - richtige, aufgeladene Batterie?
  - Stecker steckt richtig?
- Bauteile
  - Richtig herum?
  - Dioden, LEDs, ELKOs, ICs -> empfindlich
- Verbindungen
  - Wackelkontakte
  - Fehlerhafte Lötstellen, beschädigte Leiterbahnen
- Entwurfsfehler oder Aufbaufehler?

### Bauteile

- Elektrolytkondensatoren
- Diode
- Kondensatoren
- Transistoren
- ICs
- OPVs

#### Defekte Bauteile

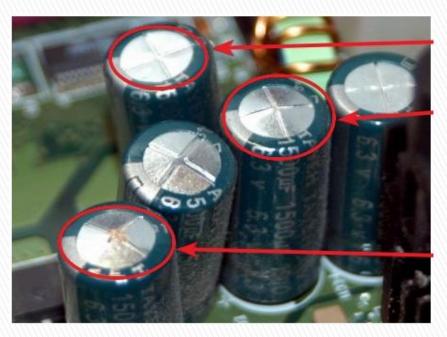




#### **ELKO**:

http://www.amplifier.cd/Natur/Technik-Elektronik/Technik\_Elektronik.htm

#### Transistor:

http://topfield.abock.de/wiki/index.p hp/FAQ\_TF7700

### Fehlerhafte Lötstellen

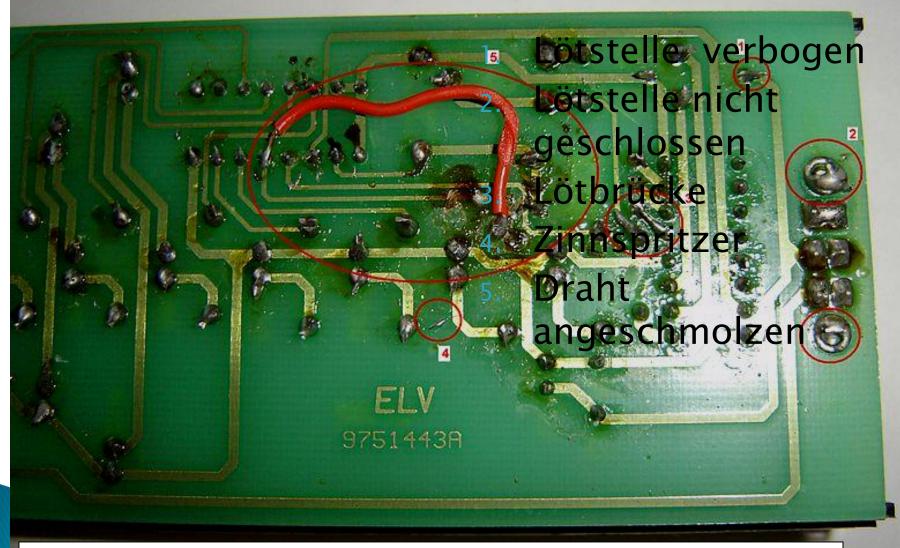

Quelle: http://de.wikibooks.org/wiki/Datei:Negativ Beispiel f%C3%BCr L%C3%B6ten Kreis.JPG

## Zusammenfassung

- Schaltung verstehen
- Fehlerbereich eingrenzen
- Fehler innerhalb der Baugruppe lokalisieren
  - Mit verschiedenen Methoden
- Häufige Fehlerursachen
  - Spannungsversorgung
  - Bauteile
  - Verbindung

## Quellen

- Dietmar Benda: Wie sucht man Fehler in elektronischen Schaltungen?: Fehlersuche mit Methode. Poing: Franzis. 2007.
- http://www.heise.de/ct/artikel/Kammerjaeger-290506.html
- http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1503131.htm
- http://de.wikibooks.org/wiki/Datei:Negativ\_Beispiel\_f%C3%BCr\_L %C3%B6ten\_Kreis.JPG
- http://service.projektlabor.tuberlin.de/projekte/desleeper/sites/prolab.ss10/files/Fehlersuch eInElektronischenSchaltungen\_Referat\_Gruppe3\_FalkLiebrenz.pdf
- https://www.projektlabor.tuberlin.de/menue/onlinekurs/testen\_fehlersuche/baugruppe\_unt ersuchen/
- http://de.wikibooks.org/wiki/Fehlersuche\_in\_Elektronik-Schaltungen
- http://service.projektlabor.tuberlin.de/onlinekurs/fehlersuche/sites/prolab.tuberlin.de.onlinekurs.fehlersuche/files/Fehlersuche.pdf

# Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

>>> Noch Fragen?